

Министерство образования Российской Федерации
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет: Информатика и системы управления
Кафедра: Информационная безопасность (ИУ8)

ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

Лабораторная работа №1 на тему:
«Синхронные двухступенчатые триггеры»

Вариант 4

Преподаватель:
Ковынев Н.В.

Студент:
Девяткин Е.Д.

Группа:
ИУ8-54

Репозиторий работы: <https://github.com/ledibonibell/Module05-ECE>

Москва 2024

Цель работы

Изучение принципов построения схем и режимов работы синхронных двухступенчатых триггеров.

Входные данные

Задание 1:

| Вариант | Содержимое ячеек памяти генератора слова XWG1 |
|---------|--|
| 4 | 110, 001, 100, 101, 010, 011, 000, 001, 000, 101, 110, 011, 100, 101, 010, 101 |

Задание 2:

| Вариант | Содержимое ячеек памяти генератора слова XWG1 |
|---------|--|
| 4 | 00, 00, 01, 01, 00, 10, 11, 11, 00, 00, 01, 01 |

Задание 3:

| Вариант | Содержимое ячеек памяти генератора слова XWG1 |
|---------|--|
| 4 | 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 |

Задание 4:

| Вариант | Содержимое ячеек памяти генератора слова XWG1 |
|---------|--|
| 4 | 000, 001, 010, 011, 000, 111, 110, 111, 110, 111, 000, 101, 000, 011 |

Перечень приборов

Генератор слова XWG1;

Логический анализатор XLA1;

Четырехканальный осциллограф;

Ход работы

Задание 1. Собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания синхронного двухступенчатого RS-триггера (рис. 1).

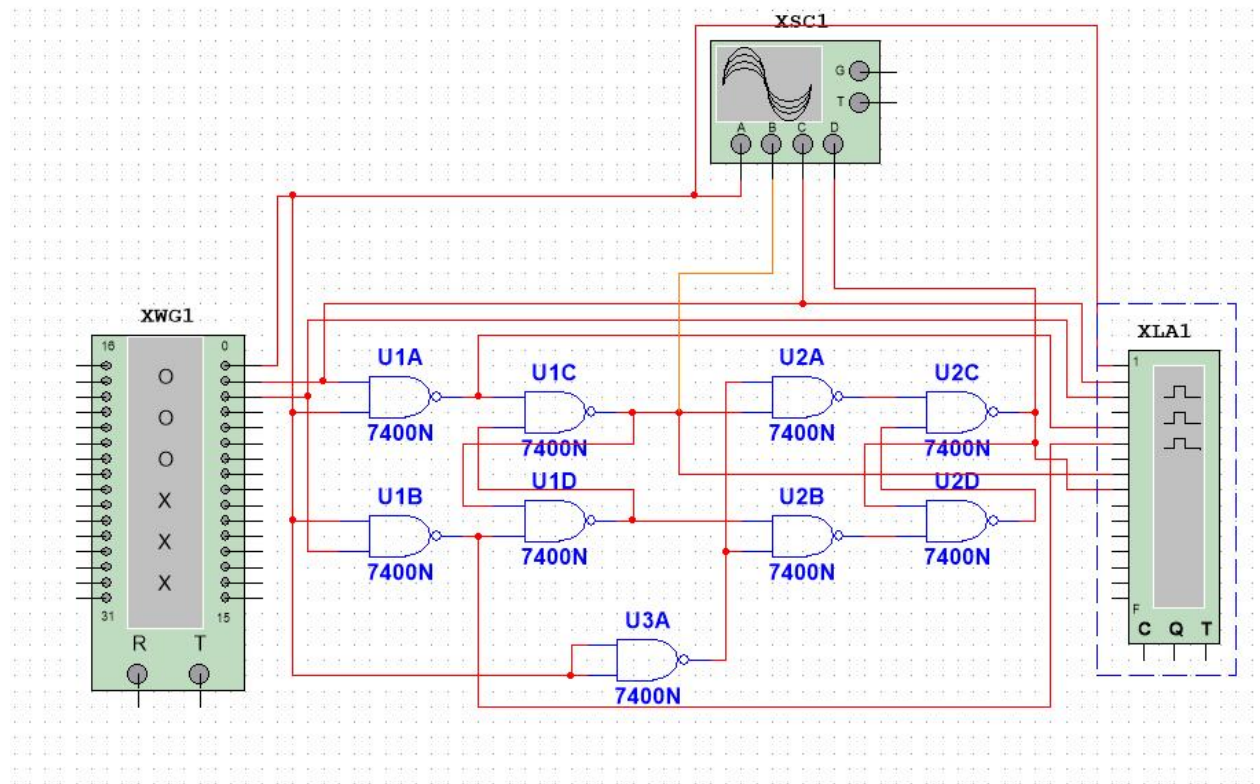


Рис. 1 - Схема двухступенчатого RS-триггера.

| C | R | S | Q | Выход 3 | Выход 4 | Выход 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Табл. 1 - Таблица истинности RS-триггера.

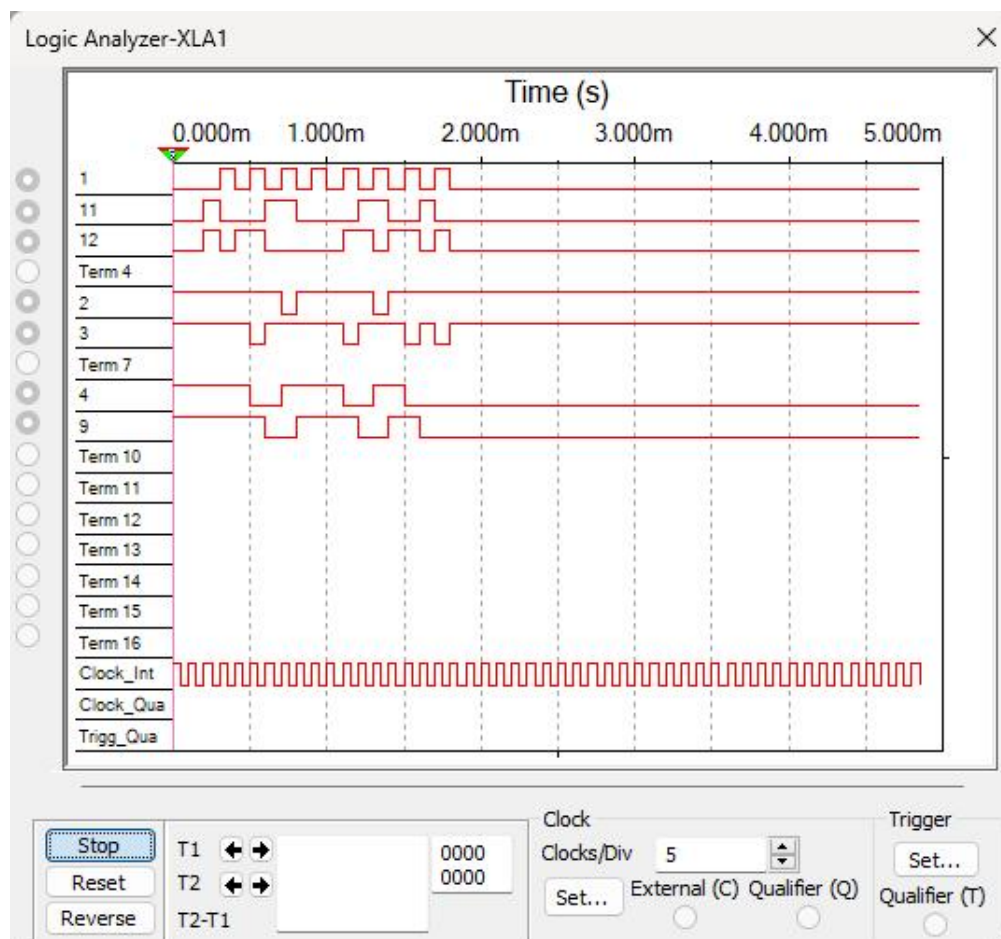


Рис. 2 - Временная диаграмма логического анализатора.



Рис. 3 - Временная диаграмма осциллографа.

Задание 2. Собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания синхронного двухступенчатого D-триггера (рис. 4).

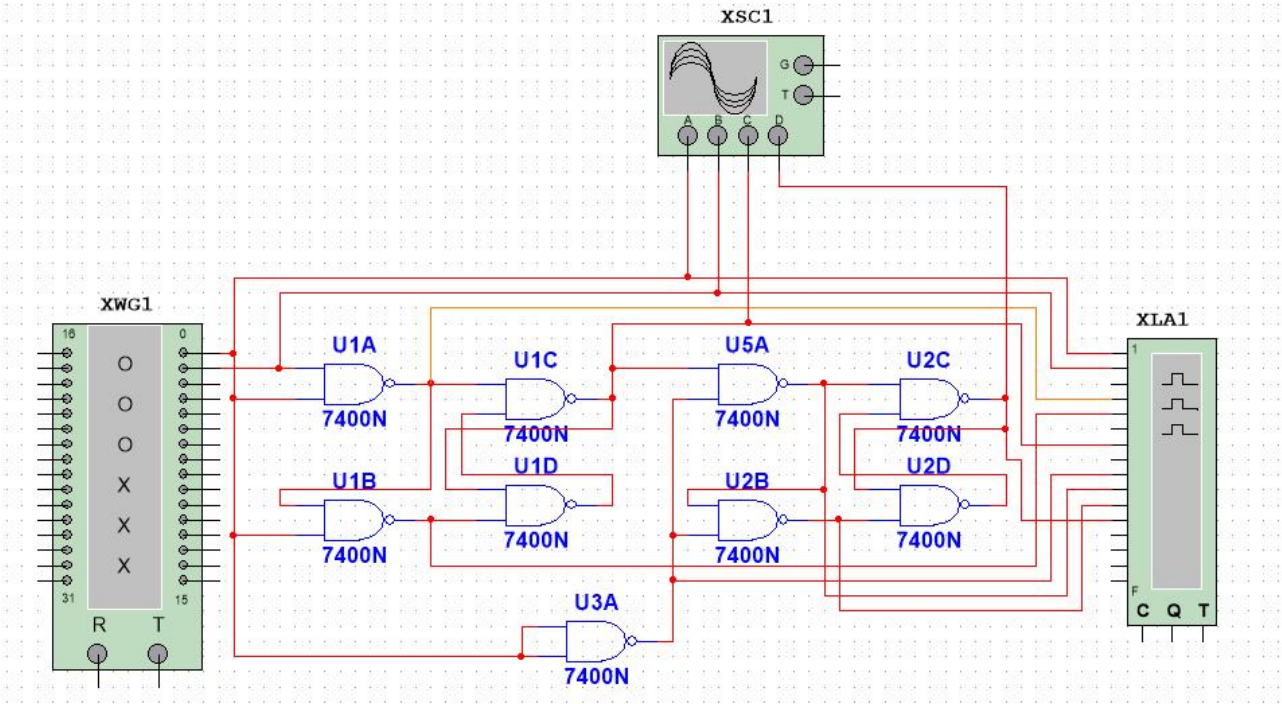


Рис. 4 - Схема двухступенчатого D-триггера.

| C | D | Q | Q(t+1) |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Табл. 2 - Таблица истинности D-триггера.

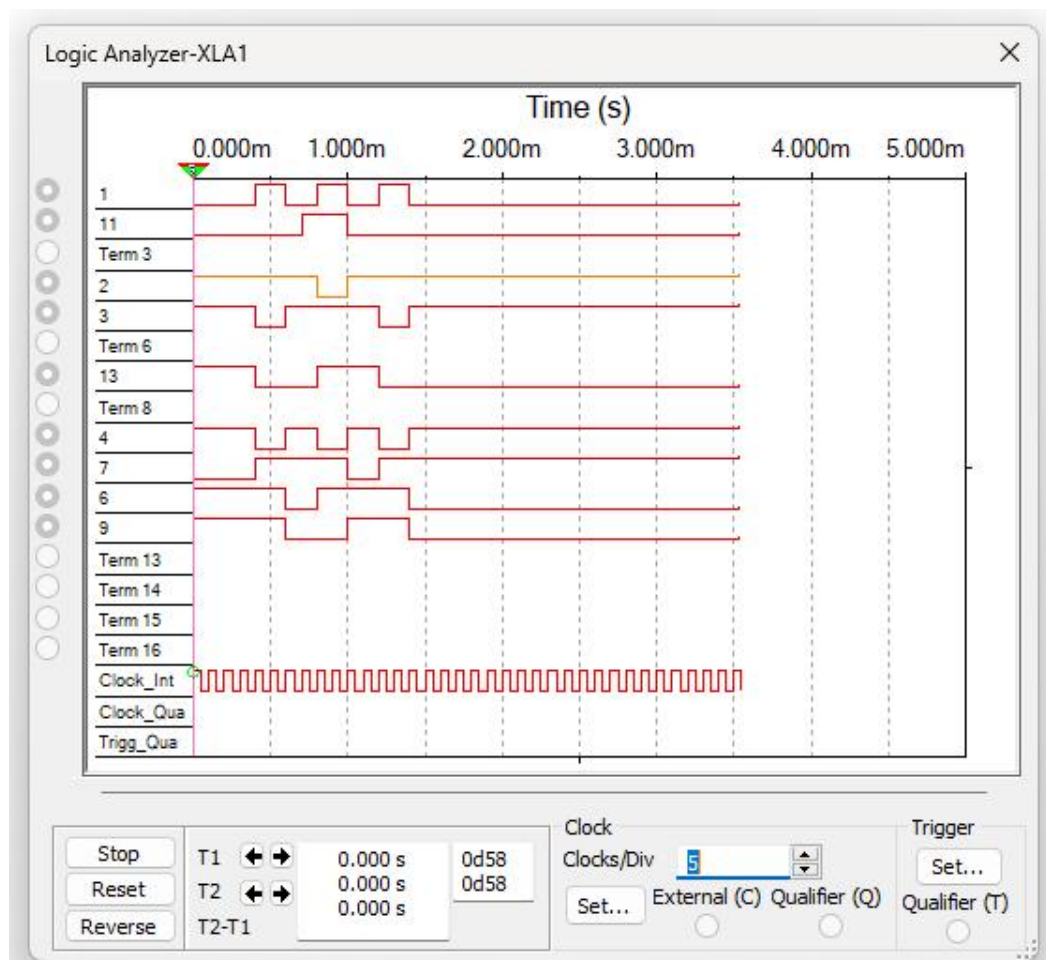


Рис. 5 - Временная диаграмма логического анализатора.

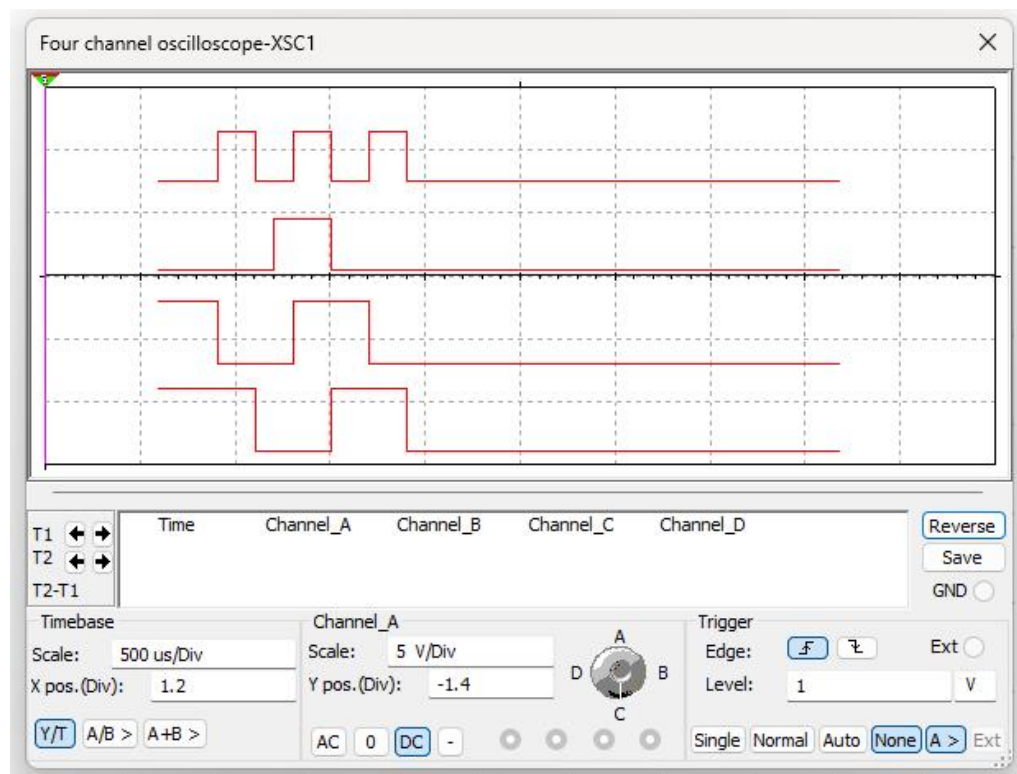


Рис. 6 - Временная диаграмма осциллографа.

Задание 3. Собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания синхронного двухступенчатого Т-триггера (рис. 7).

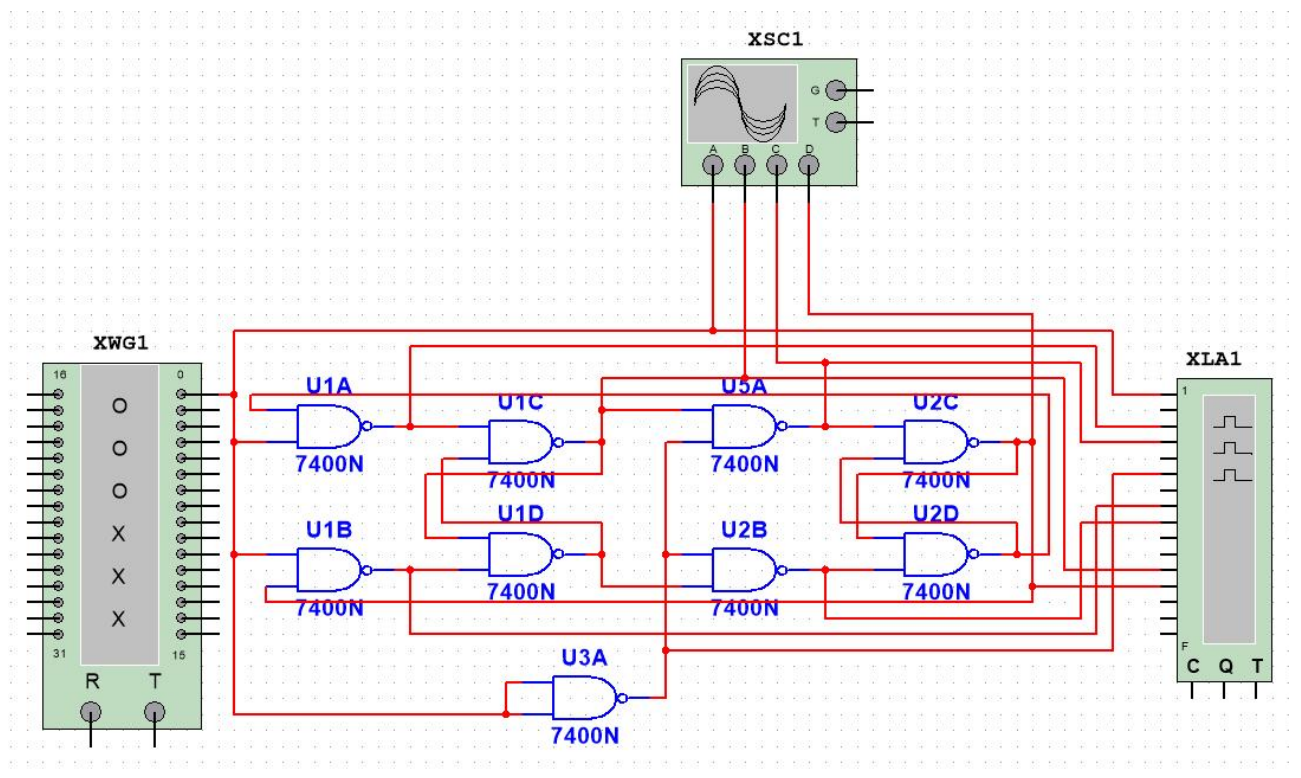


Рис. 7 - Схема двухступенчатого Т-триггера.

| T | Q | Q(t+1) |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Табл. 3 - Таблица истинности Т-триггера.



Рис. 8 - Временная диаграмма логического анализатора.

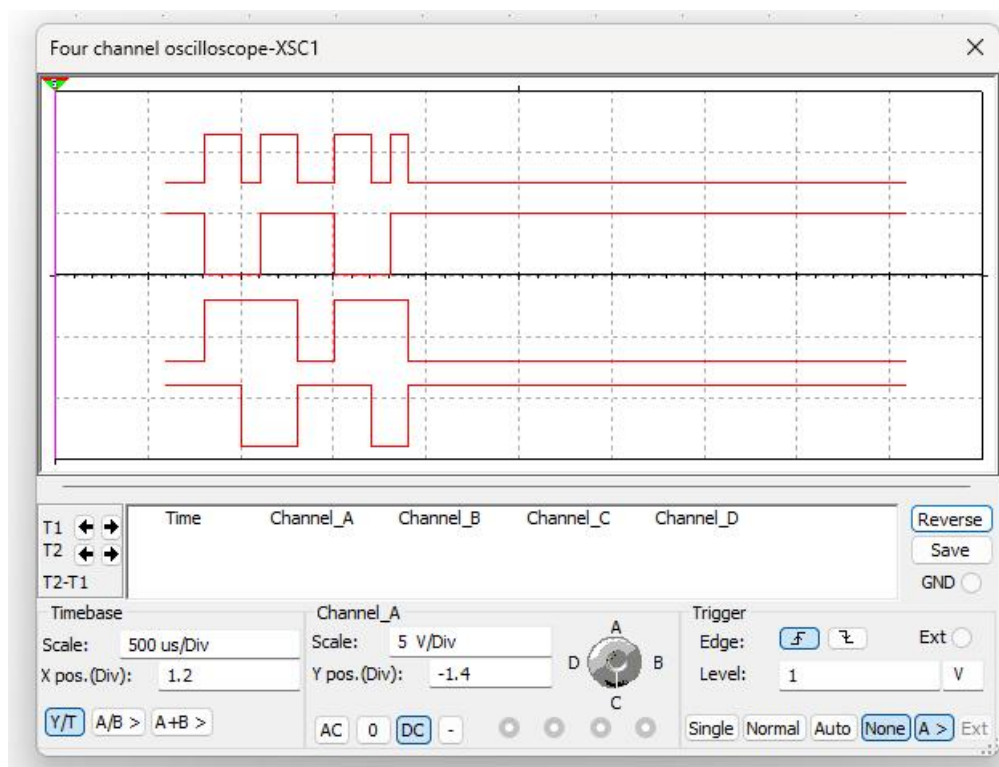


Рис. 9 - Временная диаграмма осциллографа.

Задание 4. Собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания синхронного двухступенчатого JK-триггера (рис. 10).

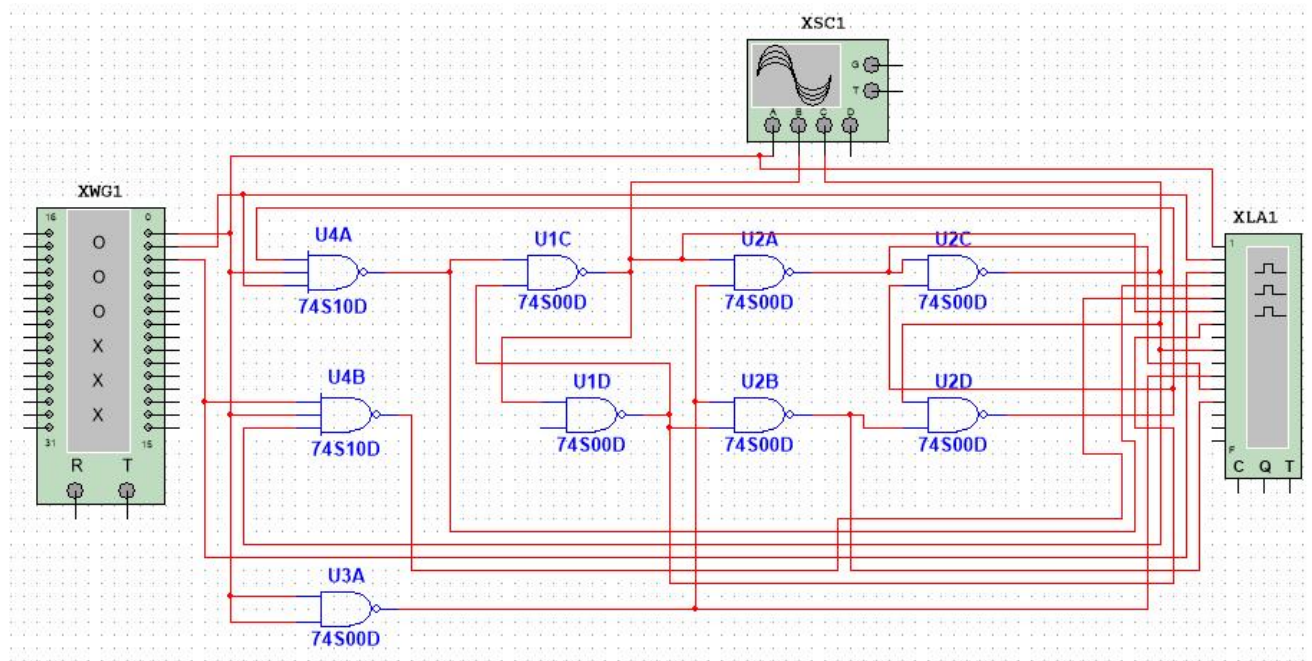


Рис. 10 - Схема двухступенчатого JK-триггера.

| J | K | Q | Q(t+1) |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Табл. 4 - Таблица истинности JK-триггера.

 


Рис. 11 - Временная диаграмма логического анализатора.

 


Рис. 12 - Временная диаграмма осциллографа.

Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы основные типы триггеров: RS, D, T и JK. Каждый из этих триггеров имеет свои уникальные характеристики и области применения, что делает их важными элементами в цифровой электронике.

1. Триггер RS:

- Работает на основе двух входов: Set (S) и Reset (R).
- Позволяет устанавливать и сбрасывать состояние выхода.
- Таблица истинности показала, что выход может находиться в двух состояниях: установленном (1) и сброшенном (0), в зависимости от комбинации входных сигналов.

2. Триггер D:

- Имеет один вход данных (D) и управляется тактовым сигналом.
- Состояние выхода копирует состояние входа D на момент перехода тактового сигнала.
- Это позволяет избежать неопределенности состояний, что делает D-триггер особенно полезным в регистрах и схемах хранения данных.

3. Триггер T:

- Имеет один вход управления (T) и переключает состояние выхода при каждом тактовом импульсе, если $T=1$.
- Используется для создания счетчиков и делителей частоты.
- Таблица истинности продемонстрировала простоту работы триггера: переключение происходит только при активном сигнале T.

4. Триггер JK:

- Сочетает функции RS и T-триггера, имея два входа: J и K.
- Позволяет более гибкое управление состояниями выхода, включая возможность переключения, установки и сброса.
- Это делает JK-триггер универсальным элементом для построения сложных цифровых схем.